

# Dispositivos: tabla de verdad y diagrama con compuertas

Sitio: [Agencia de Aprendizaje a lo largo de la Vida](#)  
Curso: Lógica Computacional 1° G  
Libro: Dispositivos: tabla de verdad y diagrama con compuertas

Imprimido por: Eduardo Moreno  
Día: martes, 22 de octubre de 2024, 19:13

# Tabla de contenidos

- 1. Introducción a los cuatro dispositivos
- 2. Decodificadores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)
- 3. Codificadores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)
- 4. Multiplexores, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)
- 5. Multiplexores B, tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)
- 6. Demultiplexores



## Introducción a los cuatro dispositivos

Pensá en las compuertas lógicas, pero como direccionadores de información.

Curso Arquitectura Codificadores Decodificadores Multiple...





Analizá los decodificadores, su tabla de verdad y diagrama de compuertas (simulación)

Curso Arquitectura de Comp Decodificadores tabla de verd...





Analizá cómo funciona un codificador, su tabla de verdad y diagrama de compuertas

Curso Architect. de Compu - Codificadores tabla de verdad...





## Observá cómo Funciona un multiplexor y su tabla de verdad

Curso Architect. de Compu - Multiplexores tabla de verdad ...





Curso Architect de Compu - Multiplexores B tabla de verda...





Observá cómo Funciona un demultiplexor, su tabla de verdad y diagrama de compuertas

Curso Arquitectura de Compu - Demultiplexores español 47

